

ejemplo de representaci3nn

Imagina que debes realizar el montaje de un cuadro de distribuci3n para tres l3neas monofásicas de 230 V, a partir de una red de distribuci3n trifásica con neutro de 400 V. La l3nea general debe estar protegida mediante un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial. Adem3s, cada una de las l3neas monofásicas debe disponer de interruptores magnetotérmicos individuales. Dibuja las representaciones unifilar y multifilar.

Monataje del cuadro trifásico

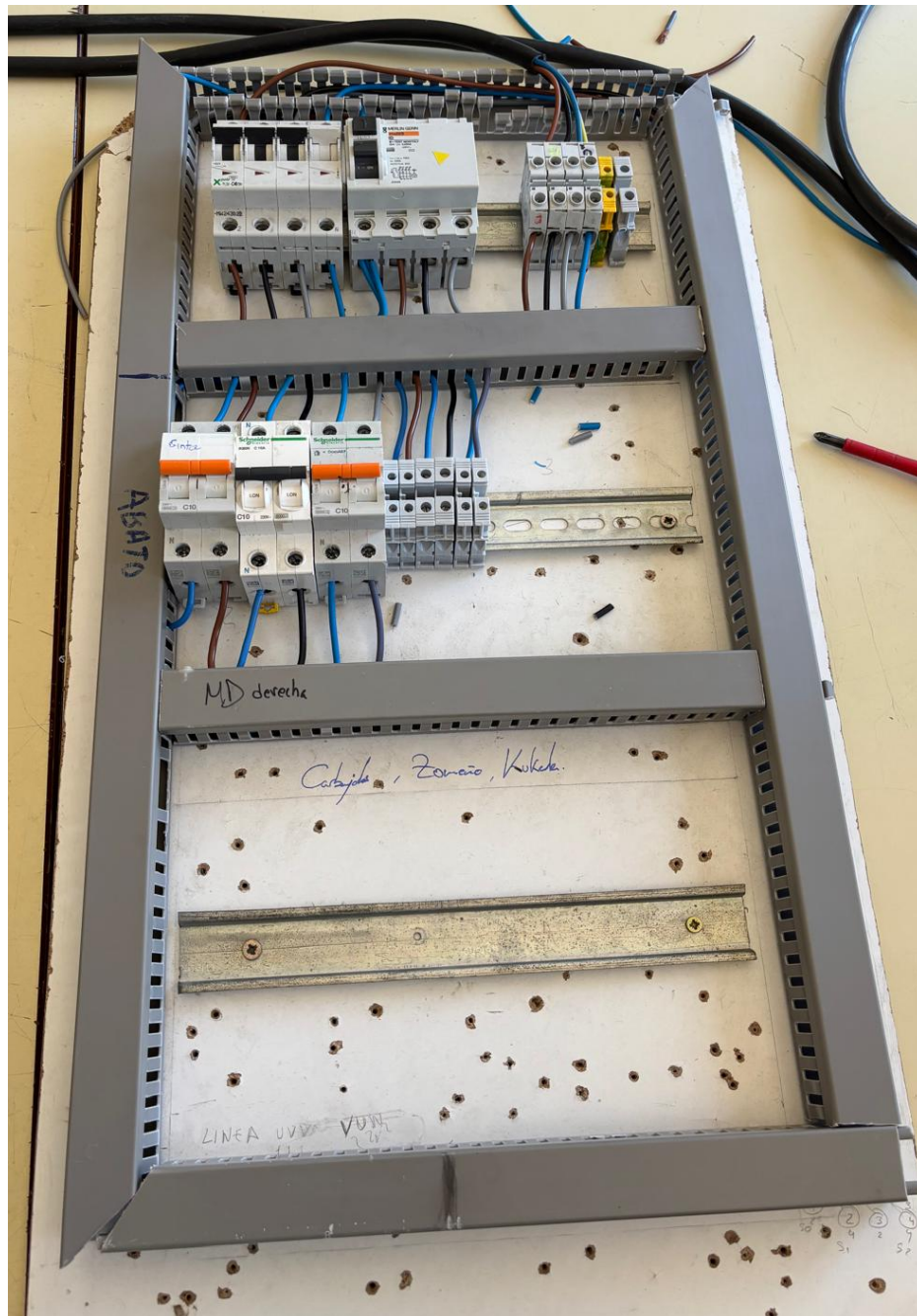


Figura 1: Monataje del cuadro trifásico

Representación unifilar

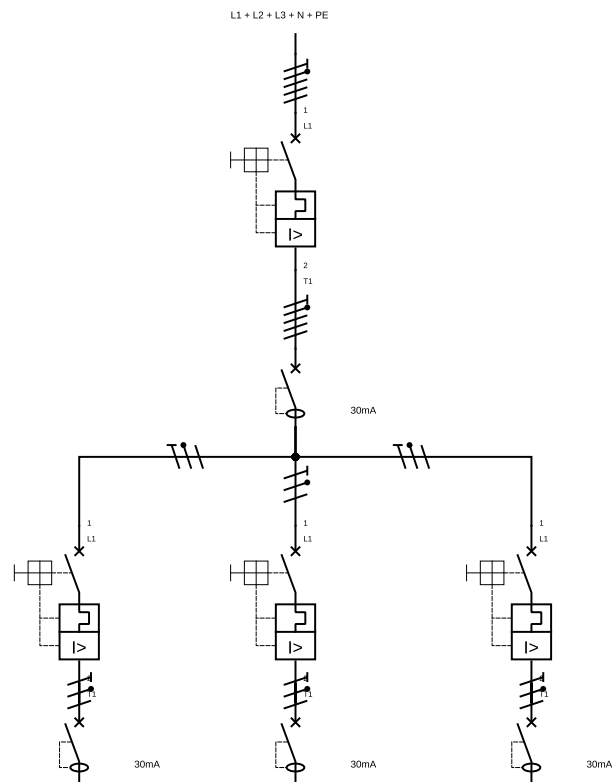


Figura 2: Representación unifilar

Representación multifilar

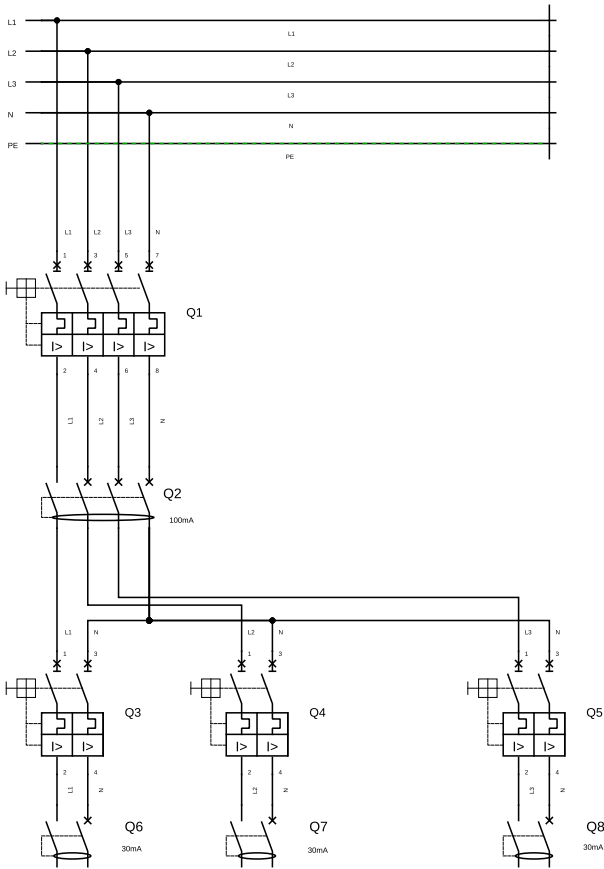


Figura 3: Representación multifilar